

Assimilação de Conceitos

➤ Apresente as **tabelas de verdade** dos circuitos seguintes, e escreva as **expressões lógicas** correspondentes:

