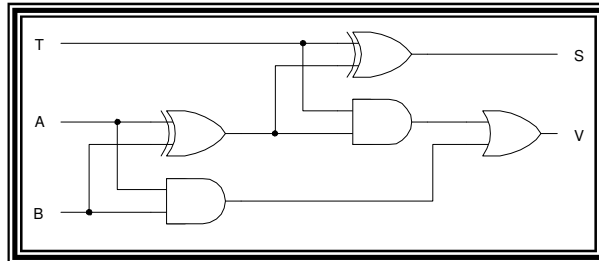


Assimilação de Conceitos

- Apresente a **tabela de verdade** e o **mapa de Karnaugh** do circuito seguinte, e escreva as **expressões lógicas** das saídas:



T	A	B	V	S

