Ficha nº 14

Assimilação de Conceitos

- Apresente a **tabela de verdade** e o **mapa de Karnaugh** do circuito seguinte, e escreva as **expressões lógicas** das saídas:

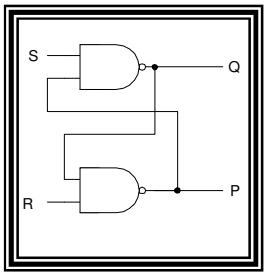

Valor actual				Seguinte	
S	R	Q	P	Q*	P*

Q

R \ S		

P

R \ S		