Ficha nº 15

Assimilação de Conceitos

- Apresente a **tabela de verdade** e o **mapa de Karnaugh** do circuito seguinte, e escreva as **expressões lógicas** das saídas:

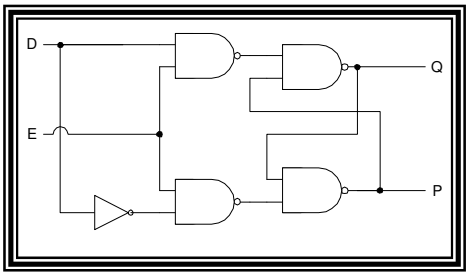

Valor actual				Seguinte	
D	E	Q	P	Q*	P*

Q

E \ D		

P

E \ D		